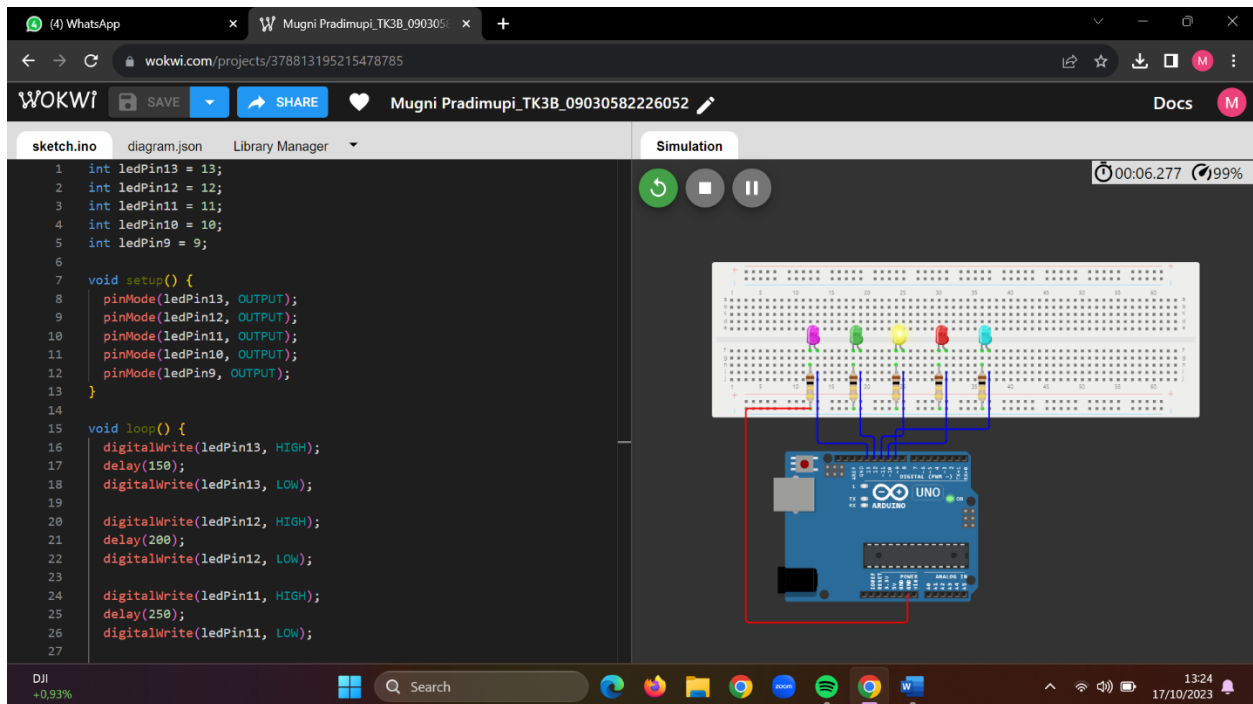


Nama : Mugni Pradimupi

Nim : 09030582226052

Kelas : TK3B

Link : <https://wokwi.com/projects/378813195215478785>



Penjelasan:

Pertama kita ambil 5 buah lampu led nya dan 5 buah resistor, dan juga ambil sebuah breadboard setelah itu kita colokkan lampu led dibagian f sebanyak 5 buah dan resistornya kita colok dibagian h, kabel resistor pertama disambung ke gnd, lampu led pertama kabelnya kita sambungkan ke uno13, lampu led kedua ke uno12, lampu led ketiga ke uno11, lampu led keempat ke uno10, lampu led kelima ke uno9. Setelah selesai merangkai lampu dan resistor tersebut selanjutnya kita memasukkan kodingannya dan jalankan projector tersebut.